

Dans la cuisine – Chapitre 7 – Activité 2

Je n'y connais vraiment rien en électricité... Une lampe de mon plafonnier est grillée. Heureusement, les autres fonctionnent toujours. Des deux lampes que j'ai achetées, est ce que je dois mettre celle marquée 12V ou celle marquée 230 V ?

Je sais que la tension du secteur est de 230V mais comme il y a trois lampes...



Problématique

Hypothèse

Expérience


Dans la cuisine – Chapitre 1 – Activité 3



Empty rounded rectangular box for recording results from observation.



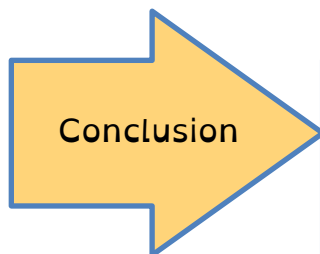Empty rounded rectangular box for recording results from a diagram.



Empty rounded rectangular box for recording conclusions.



Two empty rounded rectangular boxes for recording publication details.