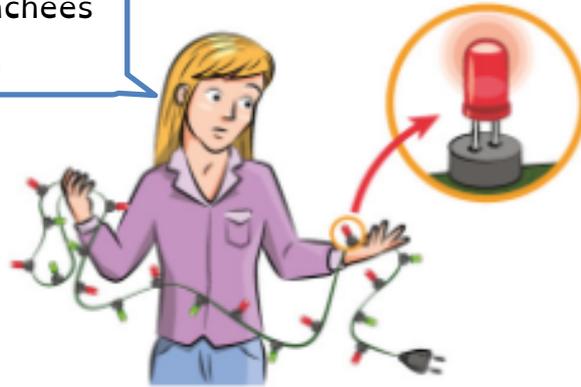


Dans le salon – Chapitre 1 – Activité 1

C'est étonnant... Quand je débranche une DEL, toutes les autres s'éteignent. Je me demande si elles sont branchées en série ou en dérivation...



Problématique

Hypothèse

Expérience


Dans la cuisine – Chapitre 1 – Activité 3



Empty rounded rectangular box for recording results and observations.



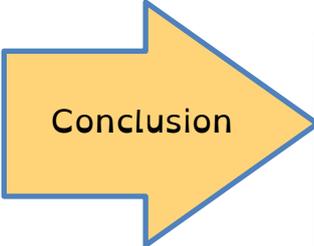Empty rounded rectangular box for recording results and a schematic diagram.



Empty rounded rectangular box for recording the conclusion.



Two empty rounded rectangular boxes for recording publication information.