

Josselin a décidé d'équiper son vélo avec un éclairage avant et un éclairage arrière pour être bien visible à la tombée du jour en rentrant du collège.

Il a construit un circuit avec une pile, deux lampes (une pour l'avant et une pour l'arrière), un interrupteur et des fils.

Après avoir effectué son montage, il constate que les deux lampes brillent plutôt faiblement. Il en parle alors à son père :



Problématique

Hypothèse


Expérience



Empty rounded rectangular box for recording results from observation.



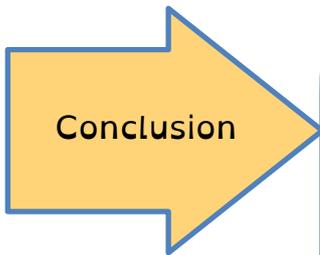Empty rounded rectangular box for recording results from a diagram.



Empty rounded rectangular box for recording the conclusion.



Two empty rounded rectangular boxes for recording publication information.